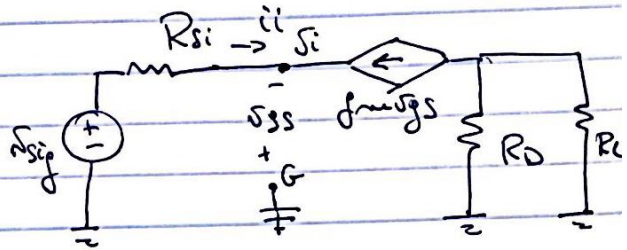


Input resistance


$$R_i = \frac{v_i}{i_i}$$

$$i_i = -g_m v_{gs} \quad ; \quad v_i = -v_{gs}$$

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$




Output resistance

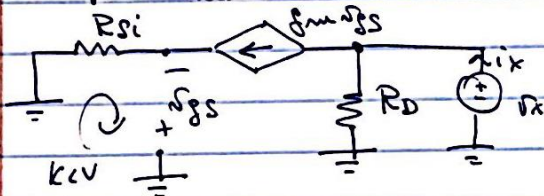

$$v_{gs} = -g_m v_{gs} R_{si} \Rightarrow v_{gs} = 0 \Rightarrow g_m v_{gs} = 0 \Rightarrow R_o = \frac{v_x}{i_x} = R_D$$

Gain

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L = \infty}$$

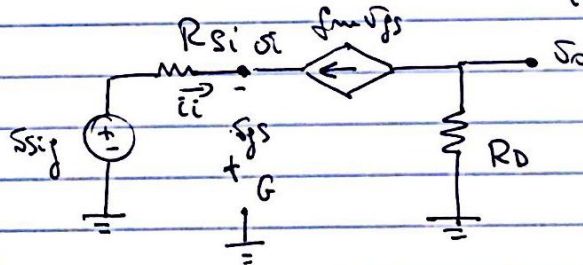


$$v_o = -g_m R_D v_{gs}$$

$$v_{gs} = -v_i$$

$$A_{vo} = +g_m R_D$$

$$A_v = g_m (R_D \parallel R_L)$$

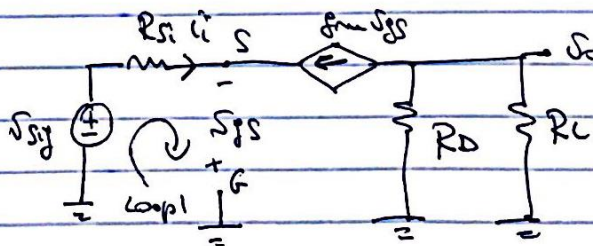

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}}$$

$$v_o = -g_m v_{gs} (R_D \parallel R_L)$$

$$\text{KVL @ Loop 1: } v_{sig} = i_i R_{si} - v_{gs}$$

$$i_i = -g_m v_{gs}$$

$$v_{gs} = \frac{-v_i}{1 + g_m R_{Si}}$$

$$G_v = \frac{v_o}{v_{Si}} = \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_{Si}} = \frac{(R_D \parallel R_L)}{\frac{1}{g_m} + R_{Si}}$$