
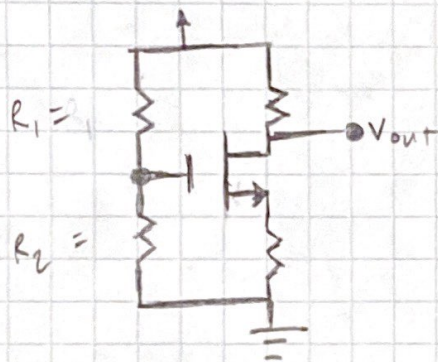


CS w/ source resistor


DC

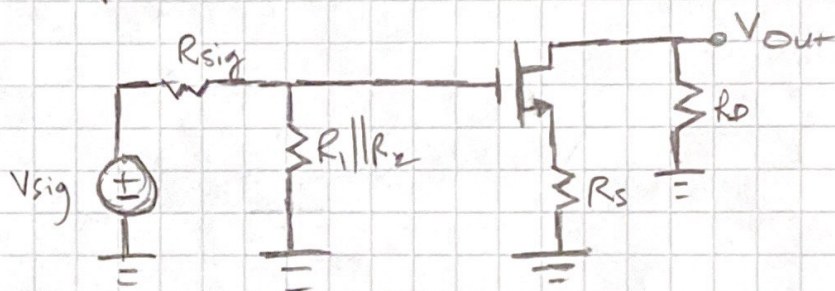

AC



Small circuit

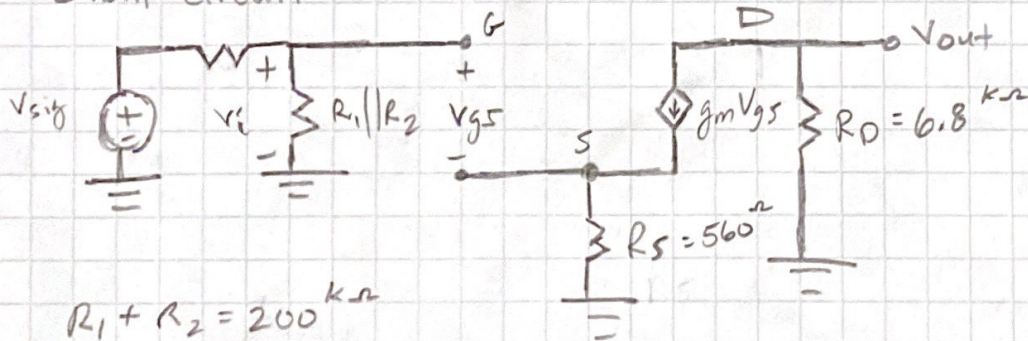

$$R_1 + R_2 = 200 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2$$

$$A_{vout} = A_v$$

$$V_{in} = \frac{I_{in}}{R_1 \parallel R_2}$$

$$V_{out} = -i_{R_D} \cdot R_D$$

$$= -\frac{R_D}{R_S} \cdot V_S$$

$$i_{R_D} = i_{R_S} = \frac{V_S}{R_S}$$

$$V_S = V_{in} - V_{GS}$$

$$V_{GS} = V_{in} - V_S$$

$$i_{R_S} - g_m V_{GS} = 0 \rightarrow \frac{V_S}{R_S} - g_m (V_{in} - V_S) = 0$$



$$\frac{V_s}{R_s} - g_m(V_{in} - V_s) = 0 \rightarrow \frac{V_s}{R_s} - g_m V_{in} + g_m V_s = 0$$

$$V_s \left( \frac{1}{R_s} + g_m \right) = g_m V_{in} \rightarrow V_s = \frac{g_m V_{in}}{\left( \frac{1}{R_s} + g_m \right)}$$

$$V_{out} = -\frac{R_D}{R_s} \cdot V_s \rightarrow V_{out} = -\frac{R_D}{R_s} \left( \frac{g_m V_{in}}{\left( \frac{1}{R_s} + g_m \right)} \right)$$

$$A_{V_o} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

$$= -6.964$$

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_D}$$


$$= 2.4015 \times 10^{-3}$$

$$V_{in} = \frac{V_s \left( \frac{1}{R_s} + g_m \right)}{g_m}$$

2N7000  $\rightarrow$  Resistance



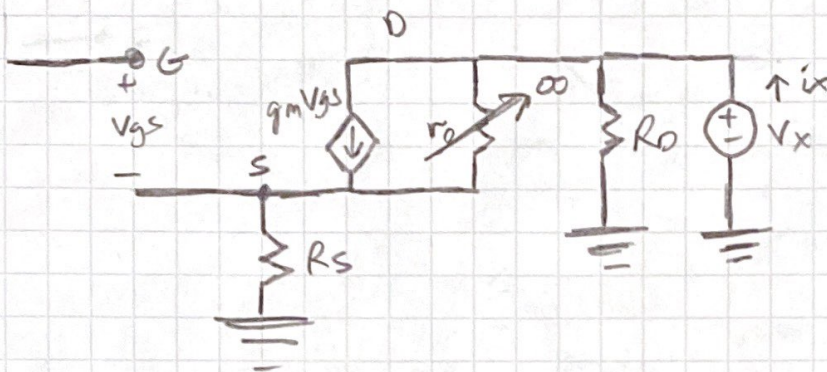Set  $V_{sig} = 0$ , attach  $V_x$  and calc  $i_x$



$$I_D = \frac{1}{2} K'_n \left( \frac{W}{L} \right)_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$V_G = V_{DD} = 12V$$

$$790 \mu A = 1.825 \frac{mA}{V^2} \frac{1}{2} (V_{GS} - 1)^2 \rightarrow V_{GS} = \begin{matrix} 1.9305V \\ 0.06954V \end{matrix}$$

$$V_S = V_G - V_{GS} =$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

# LAB 3 HAND CALLS

$$R_1 + R_2 = 200 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = R_1 + R_2$$

$$i_{in} = \frac{V_{in}}{R_{in}} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

$$I_D = \frac{1}{2} K'_n \left( \frac{W}{L} \right)_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$790 \mu\text{A} = \frac{1}{2} (1.825 \text{ mA/V}^2) (V_{GS} - 1)^2 \rightarrow V_{GS} = 1.9305 \text{ V}$$

$$V_G = V_S + V_{GS}$$

$$i_D = i_S = \frac{V_S}{R_S}$$

$$V_S = i_D R_S = (790 \mu\text{A}) (560 \Omega)$$

$$V_S = 0.4424 \text{ V} + 1.9305 \text{ V} = 2.3729 \text{ V}$$

$$= 0.4424 \text{ V}$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$\rightarrow \frac{V_G}{V_{DD}} = \frac{200 \text{ k}\Omega - R_1}{R_1 + (200 \text{ k}\Omega - R_1)}$$

$$V_{DD} - V_D =$$

$$R_2 = 160.45 \text{ k}\Omega \quad R_1 = 39.548 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{V_{DD} - V_D}{R_3} = I_D$$

$$V_D = \dots = \dots$$

$$I_D R_3 = V_{DD} - V_D$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_3 = 6.628$$

$$g_m V_{GS} (R_4)$$