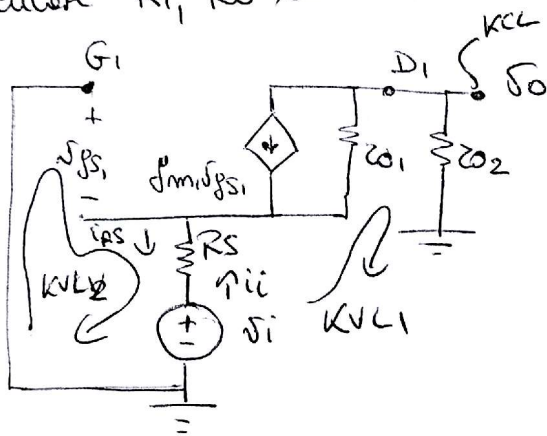


Homework #4 - Solution

(a) Common-gate with an active load. Specifically the load is a current mirror.

(b) Calculate R_i , R_o and G_v

b1) R_i



$$R_S = 50 \Omega$$

$$r_{o1} = \frac{1}{\lambda_1 I_Q} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_2 I_Q} = 133.33 \text{ k}\Omega$$

$$I_{Q1} = 2 \sqrt{k_n I_Q} = 0.82 \text{ mA/V}$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i}$$

KVL 1:

$$v_i - R_S i_i + (-i_i - g_m v_{gs1}) r_{o1} - r_{o2} i_i = 0$$

$$v_i - R_S i_i - r_{o1} i_i - g_m v_{gs1} r_{o1} - r_{o2} i_i = 0$$

$$v_i - i_i (R_S + r_{o1} + r_{o2}) - g_m v_{gs1} r_{o1} = 0 \quad (1)$$

KVL 2:

$$v_{gs1} = -v_{s1} = -[R_S i_i + v_i] \quad (2)$$

Combining (1) and (2) yields

$$v_i (1 + g_m r_{o1}) - i_i [R_S + r_{o1} + r_{o2} + g_m r_{o1} R_S] = 0$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{R_S + r_{o1} + r_{o2} + g_m r_{o1} R_S}{1 + g_m r_{o1}} \approx \frac{r_{o1} + r_{o2} + g_m r_{o1} R_S}{g_m r_{o1}} =$$

$$= \frac{200 \text{ k} + 133.3 \text{ k} + 0.82 \text{ mA/V} \cdot 200 \text{ k} \cdot 50}{0.82 \text{ mA/V} \cdot 200 \text{ k}} = 1.84 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = 1.84 \text{ k}\Omega$$

$$G_v = \frac{v_o}{v_i}$$

KCL @ the output node

$$\frac{v_o}{r_{o2}} + g_m v_{gs1} + \frac{v_o + v_{gs1}}{r_{o1}} = 0 \Rightarrow v_o \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} \right) + v_{gs1} \left(g_m + \frac{1}{r_{o1}} \right) = 0 \quad (3)$$

$$v_{gs1} = -v_{s1} = -[R_S i_{RS} + v_i] = -\left[R_S \frac{v_o}{r_{o2}} + v_i \right] \quad (4)$$

Combining (5) and (7) yields

$$S_0 \left[\frac{1}{\omega_2} + \frac{1}{\omega_1} \right] = \left[g_{m1} + \frac{1}{\omega_1} \right] \cdot \left[S_1 - R_S \frac{S_0}{\omega_2} \right]$$

$$S_0 \left[\frac{1}{\omega_2} + \frac{1}{\omega_1} \right] + \left[g_{m1} + \frac{1}{\omega_1} \right] \cdot \frac{R_S}{\omega_2} S_0 = S_1 \left[g_{m1} + \frac{1}{\omega_1} \right]$$


$$\omega_0 \left[\frac{1}{\omega_2} + \frac{1}{\omega_1} + \frac{g_{m1} R_S}{\omega_2} + \frac{R_S}{\omega_1 \omega_2} \right] = S_1 \left[g_{m1} + \frac{1}{\omega_1} \right]$$

$$G_V = \frac{S_0}{S_1} = \frac{g_{m1} + \frac{1}{\omega_1}}{\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} + \frac{g_{m1} R_S}{\omega_2} + \frac{R_S}{\omega_1 \omega_2}} \approx \frac{0.82 \mu + 5 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^{-6} + 7.5 \cdot 10^{-6} + 0.23 \cdot 10^{-6} + 0.001}$$

$$= \frac{0.82 \mu}{12.72 \mu} = 72.72$$

$$G_V = 72.72$$

$$R_0 = \frac{V_x}{i_x}$$

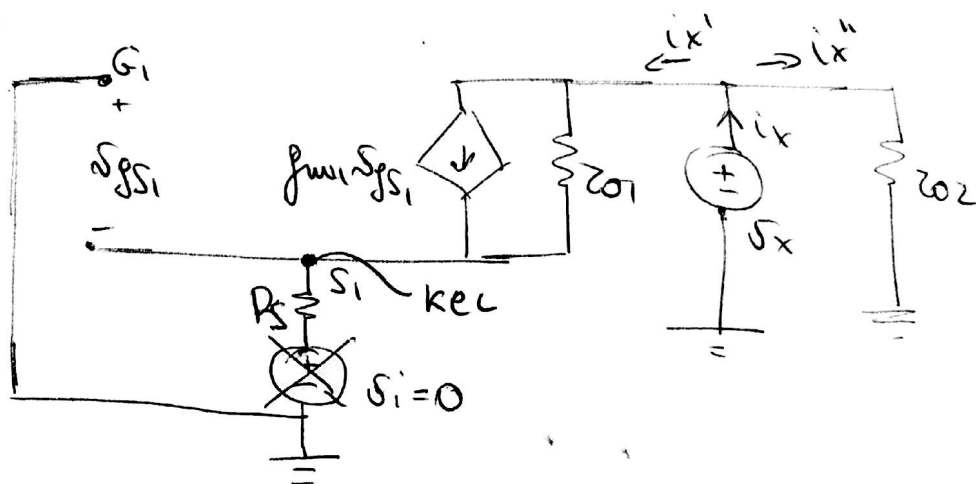

$$i_x = i_x' + i_x''$$

$$\frac{1}{R_0} = \frac{i_x}{V_x} = \frac{i_x' + i_x''}{V_x} = \frac{i_x'}{V_x} + \frac{i_x''}{V_x} = \frac{i_x'}{V_x} + (\omega_2)^{-1}$$

$$\frac{1}{R_0} = \frac{i_x'}{V_x} + \frac{1}{\omega_2}$$

$$\text{KCL: } \frac{S_1}{R_S} - g_{m1} S_1 + \frac{S_1 - V_x}{\omega_1} = 0 \quad S_1 = -V_x$$

$$S_1 \left(\frac{1}{R_S} + g_{m1} + \frac{1}{\omega_1} \right) = \frac{V_x}{\omega_1} \quad S_1 = i_x' R_S$$

$$i_x' R_S \left(\frac{1}{R_S} + g_{m1} + \frac{1}{\omega_1} \right) = \frac{V_x}{\omega_1} \Rightarrow \frac{i_x'}{V_x} = \frac{1}{\omega_1 + g_{m1} R_S \omega_1 + R_S} =$$

$$= \frac{1}{200 \text{ k} + 0.82 \mu \cdot 200 \text{ k} \cdot 50 + 50} = 4.7 \mu \Omega^{-1} \quad R_0 \approx 82 \text{ k}\Omega$$