

ECE322L -Homework 9 (100 points)
Assigned on Thursday, 04/09/2020-11 am
Due on Thursday, 04/23/2020-11 am

Consider the circuit below. The transistor parameters are: $\beta=120$, $V_{BE(on)}=0.7\text{ V}$, $V_A=\infty$. The circuit parameters are $V_{CC}=V_{EE}=3.3\text{ V}$, $R_S=500\ \Omega$, $R_L=6\text{ k}\Omega$, $R_B=100\text{ k}\Omega$, $R_E=12\text{ k}\Omega$, $R_C=12\text{ k}\Omega$.

- Calculate the average power dissipated in the transistor and R_C , for $v_s=0$.
- Determine the maximum undistorted signal power that can be delivered to R_L , and the resulting average power dissipated in the transistor and R_C .

